

## **ДИОДЕ**

На основу добијеног материјала урадити пример стим што треба обратити пажњу

1. Напон Е-24В
2. Лед диода је инфра-црвена
3. Израчунати два отпорника (по избору редна или паралелна веза)
4. Нацртат целу шему са отпорницима (\*јпг)

Одговоре слати до 27.03.2020 год. На маил [slobodan.arsenovic@yahoo.com](mailto:slobodan.arsenovic@yahoo.com)