

МЕРЕЊЕ СНАГЕ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ

Упознати се са презентацијом др.Ненада Петровића и у свеску за мерења(вежбе) нацртати шеме са исписаним подацима за мерења **означена 1,2 и 3.**

Ако је у шеми под бројем 3 струја кроз амперметар $0,5\text{A}$,напон који показује волтметар 220V ,а активна снага коју показује ватметар 75W израчунати привидну и реактивну(S,Q) снагу.Одговоре послати у року од 7 дана.

Молим 2-4 да прихвати моје извињење због грешке у мејлу(изоставила сам 555) који се јавља у лекцији Витстонов мост.

Молим вас да све одговоре пошаљете на todicruzica555@gmail.com