

Провера знања: Максвелов мост

Нацртај Максвелов мост и изведи израз који важи када је мост у равнотежи. Одреди вредности за R_1 и L_1 када је мост у равнотежи. Познато је:

$$R_2 = 10\text{K}\Omega \quad R_4 = 1\text{K}\Omega \quad L_3 = 3\text{mH} \quad R_3 = 5\Omega$$

Потписане одговоре послати до 18.4.2020.

todicruzica555@gmail.com

Користи раније достављену презентацију која се односи на мерење индуктивности и Максвелов мост