

## МЕРЕЊЕ КАПАЦИТIVНОСТИ U-I МЕТОДОМ

Нацртати шему повезивања на мрежу која се односи на мерење  $C$ , U-I методом у свеску за вежбе предмета ел. мерења. Навести шта је потребно од прибора и инструмената, а затим израчунати  $C$ , ако је ефективна вредност напона 220 V, а струје 0,4 A.

Потписано на самој страни и снимљено послати у року од 7 дана

[todicruzica555@gmail.com](mailto:todicruzica555@gmail.com)

Све остале недостајуће одговоре ранијих захтева послати што хитније како би оцењивање било приведено крају.

Ружица Тодић Брдарић