

ВЕЖБА ВИТСТОНОВ МОСТ

Користећи презентацију коју сам вам раније доставила урадити следеће:

1. Нацртати у свеску за вежбе Витстонов мост

2. Написати значење елемената кола

3. Шта је услов равнотеже моста?

4. Решити задатак

$$R_x = ? \quad R_2 = 10\Omega \quad R_3 = 20\Omega \quad R_4 = 50\Omega$$

Доставити одговор при чему сама страна мора бити потписана и снимљена

todicruzica@gmail.com