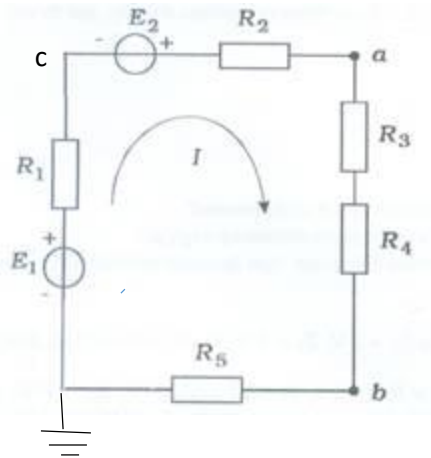


**Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ за ПРВИ разред**

Наставна јединица број 07. **Решавање простог кола са више генератора и потрошача**(утврђивање)

Задатак: За дато електрично коло одредити :  $I=?$  ,  $U_{bc}=?$  ,  $V_a=?$  ако је:  $E_1=5\text{ V}$  ,  $E_2=25\text{ V}$  ,  $R_1=1\Omega$  ,  $R_2=3\Omega$  ,  $R_3=4\Omega$  ,  $R_4=2\Omega$  ,  $R_5=5\Omega$



1. Шта значи позитиван, а шта негативан предзнак при израчунавању струје?

-Напиши име и презиме, одељење –штампаним словима

-Сликај решење задатка и одговор на питање и пошаљи на мејл: [stetin.vesna2020@gmail.com](mailto:stetin.vesna2020@gmail.com) најкасније до 27.03.2020.