

Практична настава 1/4, час 102-103

Наизменична склопка, монтажа и повезивање

Пажљиво погледати снимак на следећем линку, <https://youtu.be/XSqjexu9aLM> и одговорити на питање:

- Која је разлика у конструкцији између наизменичног прекидача и једнополног прекидача?
- Нацртати шему везивања у дневник практичне наставе

Одговоре проследити на е-маил: koscica68@yahoo.com

најкасније до 15.априла 2020.године

наставник практичне наставе Тодор Кошчица