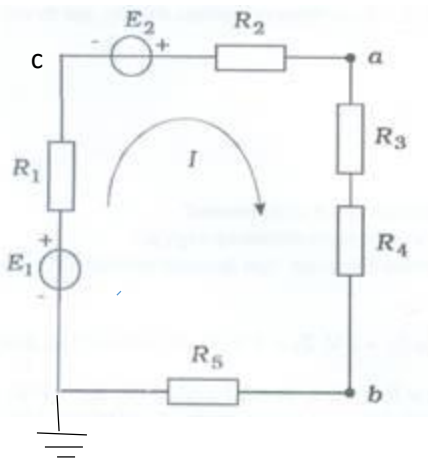


Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ за ПРВИ разред

Наставна јединица број 04. **Решавање простог кола са више генератора и потрошача**(утврђивање)

Задатак: За дато електрично коло одредити : $I=?$, $U_{bc}=?$, $V_a=?$ ако је: $E_1=5\text{ V}$, $E_2=25\text{ V}$, $R_1=1\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=4\Omega$, $R_4=2\Omega$, $R_5=5\Omega$



1. Шта значи позитиван, а шта негативан предзнак при израчунавању струје?

-Напиши име и презиме, одељење –штампаним словима

-Сликај решење задатка и одговор на питање и пошаљи на мејл: stetin.vesna2020@gmail.com најкасније до 27.03.2020.