

Практична настава 1/4, час 98-99

Једнополна склопка, монтажа и повезивање

Пажљиво погледати снимак на следећем линку, <https://youtu.be/Zuhl7rAK67s> и одговорити на питање:

- Шта се повезује на прикључне контакте једнополног прекидача (склопке)?
- Нацртати шему везивања у дневник практичне наставе

Одговоре проследити на е-маил: koscica68@yahoo.com

најкасније до 07.априла 2020.године

наставник практичне наставе Годор Кошчица