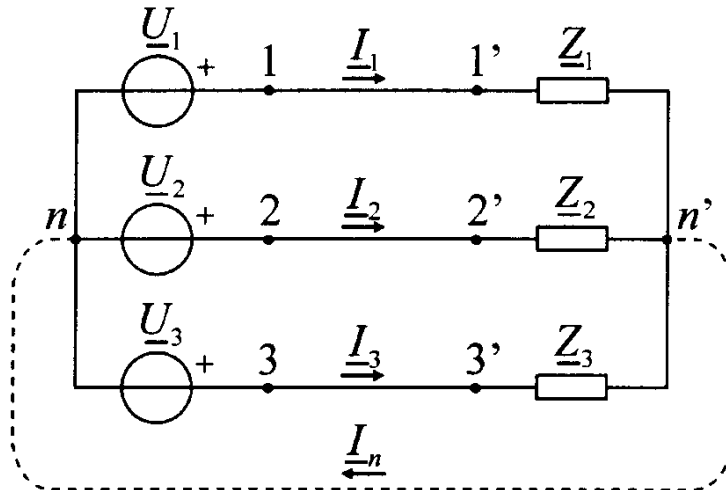


Мерења у електроенергетици III-5

Лабораторијска вежба: *Мерење активне снаге у трофазном несиметричном систему*

Измерити активну снагу трофазног несиметричног система симулацијом на *Electronics Workbench*-у, за коло као на слици:



Упутство:

- Извори U_1 ; U_2 и U_3 треба да буду померени за угао од по 120° .
- Импедансе Z_1 ; Z_2 и Z_3 заменити отпором различите вредности :**R**
- У гранама кола повезати **ватметре** који ће показивати различите вредности снаге.

Сликану симулацију уз изведене закључке послати предметном наставнику Милутину Перовић на е-mail:

milutinperovic2020@gmail.com

најкасније до среде 30.04. 2020.године.