

1. Šektorne rotore
2. Članakti osciloskop i njegova upotreba
3. Šektori osnovni i učenja i primjene učinkovitosti
4. Frekvencijski kompenzatori osciloskopski
5. Elektronički milivoltmetri
6. Vrtočna cev
7. Blok-Šema osciloskopa i zinacije formiranje slike cijepala na ekranu
8. Blok-Šema generatora vremena i boze i njegovi talasni oblici
9. Millerov integrator
10. Synchronizacija, kolo za dobijanje impulsa za sinkronizaciju
11. Vertikalni pojačavac (nacrtati jedan stupanj vertikalnog pojedincva i odrediti njegovo pojačanje)
12. Elektronski preklopnik
13. Frekvencijski kompenzaciona sonda
14. Merenje jednocijnog i neizmeničnog napona kalibriranim osciloskopom
15. Merenje učestanosti i forme razlike kalibriranim osciloskopom
16. Snimanje karakteristika diode sa sistematskom greškom pomoću osciloskopa
17. Snimanje karakteristika tranzistora sa sistematskom greškom pomoću osciloskopa
18. Snimanje karakteristika diode bez sistematske greške pomoću osciloskopa
19. Snimanje karakteristika tranzistora bez sistematske greške pomoću osciloskopa
20. Snimanje karakteristika poluprovodnika uvezivanjem multiplexom i snimanje karakteristika tranzistora snage
21. Optičke karakteristike i radnje elektroničkih generatora, LC-generatori
22. Generatori funkcija
23. All signal-generatori
24. Merenje stupnja AII osciloskopom
25. FM-signal generatori
26. Voblozi
27. Snimanje krvnih elektroda osciloskopnih kola. Upotreba markera
28. Princip mernih Q-metara
29. Blok Šema Q-metra. Merenje induktivnosti i kapacitivnosti Q-metrom.
30. Merenje faktora izohličenja Q-metar
31. Digitalni frekvencimetri
32. A/D konverzija putem svoje integracije
33. Upute za radne digitalne multimetere i metode merenja
34. Konstrukcija rednjeg reda, uporaba i funkcije reda u analognim osciloskopima

- 35.** Pretvarači naizmeničnog napona u niski jednosmerni napon
- 36.** Pretvaranje efektivne vrednosti naizmeničnog napona u jednosmernu vrednost
- 37.** Četvorošišno merenje malih otpornosti
- 38.** Relativno merenje otpornosti
- 39.** Ispitivanje poluprovodnika digitalnim multimetrima
- 40.** Blok-Šema mernog mikroračunara
- 41.** Univerzalna magistrala za razmenu podataka i povezivanje mernih uređaja univerzalnom magistralom
- 42.** Sintetizatori učestanosti
- 43.** Mikroračunari za merenje R, L, C, Q i D
- 44.** Osciloskopi sa digitalnim pamćenjem na bazi mikroračunara
- 45.** Uredjaji za automatska merenja
- 46.** Logički analizatori